

# 单周期CPU设计文档


## 一、设计草稿

设计图

 

 

• 我设计出来的

 

#### • 控制信号

func (5-0)	1 0 0 0 0	1 0 0 0 1					
op (31-26)	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 1 1 0	1 0 0 0 1 1	1 0 1 0 1	0 0 0 1 0	00 11 11
名称	a d d	su b	or i	lw	s W	b e q	lui

RegDst(有rd的指令需要为1) (mux的选择信号)	1	1	0	0	x	х	0
ALUSrc(选rt为0,选立即数为1)(mux 的选择信号)	0	0	1	1	1	0	1
MemtoReg(选ALU结果为0,选内存DM 读出结果为1)(mux的选择信号)	0	0	0	1	X	х	0
RegWrite (GRF的写入信号)	1	1	1	1	0	0	1
MemWrite (DM的写入信号)	0	0	0	0	1	0	0
branch (b类跳转信号)	0	0	0	0	0	1	0
ExtOp<1:0>(控制拓展类型的信号)(000 扩展,01符号扩展,10加载至高位)	х	X	0 0	0 1	0 1	X	10
ALUctr<2:0>(ALU运算类型信号) (000 加,001减,010or)	0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 0 0	0 0 0	0 0 1	00
ALU2(其实意思应该是ALUSrc2)(选0为rs,选1为zero)(mux的选择信号)	0	0	0	0	0	0	1

### 二、测试方案

v2.0 raw 3404007b 348501c8 3c06007b 3c07ffff 34e7ffff 00868020 00878820 00e79020 34080000 ad040000 ad050004 ad060008 ad07000c ad100010 ad110014 ad120018 8d040000 8d05000c ad04001c ad050020 34040001 34050002 34060001 10850001 10860001 ad040024 ad050028

#### 以上为mips导出的十六进制text

ori ````0, 123 ori ````a0, 456 lui ````a3, 0xfffff # 符号位为 1 ori ````a3, 0xfffff # ````s0, ````a2 # 正 正 add ````a0, ````s2, ````a3 # 负负 ori ````0, 0x0000 sw ````t0) sw ````0, 1 ori ````0, 2 ori ````0, 1 beq ````a1, loop1 # 不相等 beq ````a2, loop2 # 相等 loop1:sw ````t0) loop2:sw ````t0)

#### 以上为mips代码

对比寄存器和DM的值之后发现无误

### 三、思考题

1. 上面我们介绍了通过 FSM 理解单周期 CPU 的基本方法。请大家指出单周期 CPU 所用到的模块中,哪些发挥状态存储功能,哪些发挥状态转移功能。

发挥状态存储功能的有: GRF, PC

发挥状态转移功能的有: 其他

2. 现在我们的模块中 IM 使用 ROM, DM 使用 RAM, GRF 使用 Register,这种做法合理吗? 请给出分析,若有改进意见也请一并给出。

合理。ROM通常用作硬盘,而RAM速度较快。GRF使用寄存器实现效率较高。

3. 在上述提示的模块之外,你是否在实际实现时设计了其他的模块?如果是的话,请给出介绍和设计的思路。

加入了一个取2-6位的模块方便取出地址

4. 事实上,实现 nop 空指令,我们并不需要将它加入控制信号真值表,为什么? 寄存器写入信号RegWrite和数据存储器读写信号MemWrite都是0,所以无法改变任何东西。

5. 上文提到, MARS 不能导出 PC 与 DM 起始地址均为 0 的机器码。实际上,可以避免手工修改的麻烦。 请查阅相关资料进行了解,并阐释为了解决这个问题,你最终采用的方法。

增加一个地址大于0x3000时减去0x3000的模块

6. 阅读 Pre 的 "MIPS 指令集及汇编语言"一节中给出的测试样例,评价其强度(可从各个指令的覆盖情况,单一指令各种行为的覆盖情况等方面分析),并指出具体的不足之处。

对于lw指令没有测试目标寄存器是0时的状况,对于beq指令没有测试目标在此指令之前和就是此指令的情况